

liste matériel étude de la résonance en courant du circuit RLC série

- * boîte de résistance à décades (5 ohms)
- * boîte de condensateurs à décades (220 nF)
- * inductance 1,0 mH $r = 16$ ohms
- * générateur BF
- * oscillo numérique 8050
- * ordinateur avec Regressi